 
 


O módulo *Serial LCD Interface* é constituído por dois blocos principais: i) o recetor em série da informação (*Serial Receiver*); e ii) o despachador de informação para o LCD (designado por *LCD Dispatcher*. Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade fornecedora.



a) Diagrama de blocos



b) Protocolo de comunicação

Figura 1 – Serial LCD Controller

1 Serial Receiver

O bloco *Serial Receiver* do *SLCDC* é constituído por três blocos principais: i) um bloco de controlo; ii) um contador de bits recebidos; e iii) um bloco conversor série paralelo, designados respetivamente por *Serial Control*, *Counter*, e *Shift Register*.

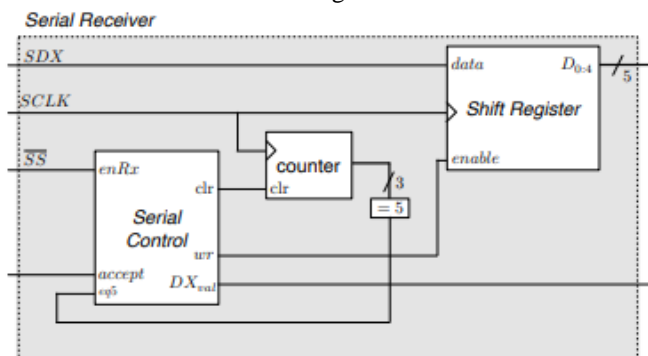


Figura 2 – Diagrama de blocos Key Decode

O bloco *Shift Register* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3. Este bloco permite deslocar os bits de *SDX* em série para paralelo.

O bloco *Serial Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4. No estado '00' o sistema aguarda o sinal *enRx* que indica quando vai receber dados, enquanto isso mantém o contador a zeros. Quando passa para o seguinte estado, '01', o sistema dá *enable* no *Shift Register* para o mesmo começar a converter

os bits de *SDX* para paralelo até o contador chegar aos 5 clocks. No seguinte estado, '10', o sistema informa o *LCD Dispatcher* que pode ler os bits recebidos, e aguarda o sinal *accept* que indica que o mesmo já enviou a informação para o *LCD*. O último estado, '11', serve apenas para garantir que o sinal *accept* volta ao nível lógico '0' antes de receber a próxima trama.

A descrição hardware do bloco *Serial Receiver* em VHDL encontra-se no Anexo A.

 


Figura 3 - Diagrama de blocos do bloco Shift Register.

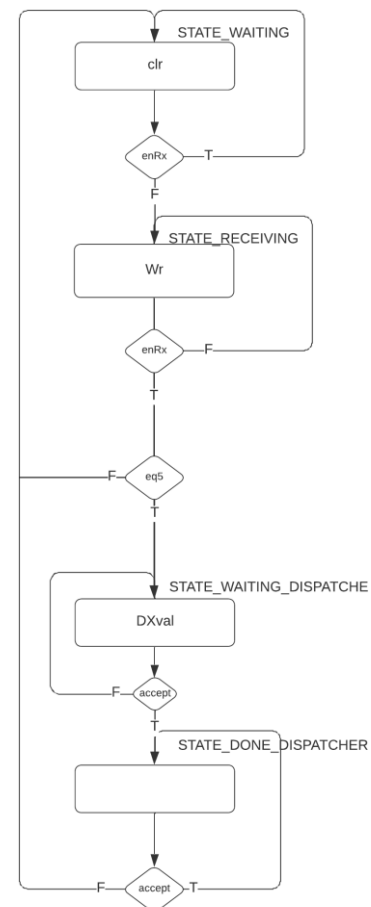


Figura 4 – Máquina de estados do bloco Serial Control

2 LCD Dispatcher

O bloco *LCD Dispatcher* entrega a trama recebida pelo *Serial Receiver* ao LCD através da ativação do sinal *WrL*, após este ter recebido uma trama válida, indicado pela ativação do sinal *DXval*. O LCD processa as tramas recebidas de acordo com os comandos definidos pelo fabricante, não sendo necessário esperar pela sua execução para libertar o canal de receção série. Assim, o *LCD Dispatcher* pode sinalizar ao *Serial Receiver* que a trama foi processada, ativando o sinal *done*. Este bloco foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 5.

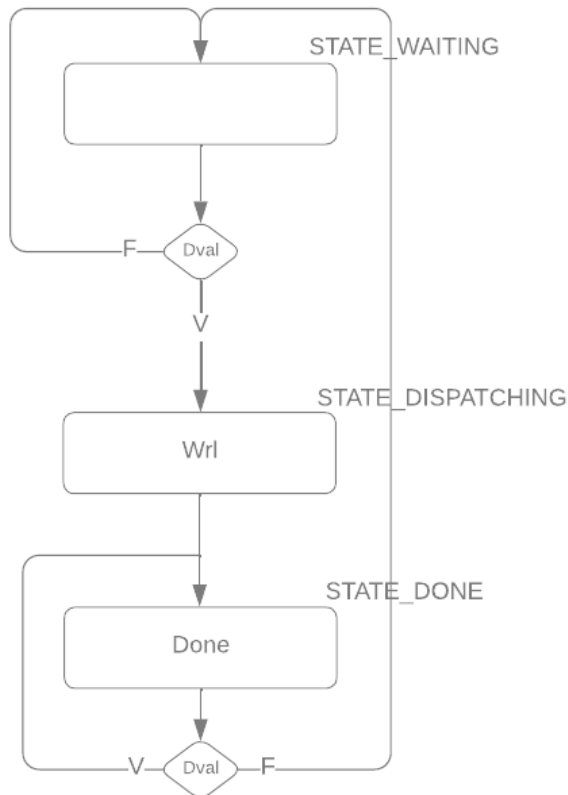


Figura 5 – Máquina de estados do bloco *LCD Dispatcher*

3 Interface com o Control

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem *Kotlin* e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 6.

 


Figura 5 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *SLCDC*.

3.1 LCD

O bloco LCD escreve no LCD utilizando a interface de 4 bits. Ele pode enviar os bits tanto em paralelo como em série e é responsável pela inicialização do display, escrita de caracteres ou strings no mesmo, e envio de comandos.

3.2 Serial Emitter

O bloco *Serial Emitter* envia tramas para diferentes módulos *Serial Receiver*, o mesmo utiliza o protocolo de comunicação referido na Figura 1b.

LCD e *Serial Emitter* desenvolvidos são descritos nas secções 3.1 e 3.2, e o código fonte desenvolvido nos Anexos C e D, respetivamente.

4 Conclusões

O módulo *Serial LCD Interface* tem como objetivo enviar informação em série para o LCD através de emissor em *software* e um recetor em *hardware*. Este módulo é um dos principais responsáveis na interação homem-máquina do sistema, pois é ele o responsável pela interface com o utilizador.

A. Descrição VHDL do SLCDC

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity SLCDC is
    port(
        SDX: in std_logic;
        SCLK: in std_logic;
        SS: in std_logic;
        rst : in std_logic;
        clk : in std_logic;

        Wrl: out std_logic;
        Dout: out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
end SLCDC;

architecture structural of SLCDC is
    component SerialReceiver is
        port
        (
            SDX: in std_logic;
            SCLK: in std_logic;
            SS: in std_logic;
            rst : in std_logic;
            accept: in std_logic;
            clk : in std_logic;

            DXval: out std_logic;
            D: out std_logic_vector(4 downto 0)
        );
    end component SerialReceiver;

    component Dispatcher is
        port(
            Dval: in std_logic;
            Din: in std_logic_vector(4 downto 0);
            clk: in std_logic;
            reset: in std_logic;

            Wrl: out std_logic;
            Dout: out std_logic_vector(4 downto 0);
            done: out std_logic
        );
    end component Dispatcher;

    signal DXval_signal, done_signal: std_logic;
    signal D_signal : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    SR1: SerialReceiver port map(SDX => SDX, SS =>SS, SCLK =>SCLK, clk=>clk, rst => rst, accept =>
done_signal,
                                DXval => DXval_signal, D => D_signal
                                );
    Displ: Dispatcher port map(Dval => DXval_signal, Din => D_signal, clk=>clk, reset => rst, Wrl =>Wrl,
                                Dout => Dout, done => done_signal
                                );
end structural;
```

B. Atribuição de pinos do módulo *SLCDC*

```
set_global_assignment -name FAMILY "MAX 10 FPGA"
set_global_assignment -name DEVICE 10M50DAF484C6GES
set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY "DE10_Lite"
set_global_assignment -name DEVICE_FILTER_PACKAGE FBGA
set_global_assignment -name SDC_FILE DE10_Lite.sdc
set_global_assignment -name INTERNAL_FLASH_UPDATE_MODE "SINGLE IMAGE WITH ERAM"

#=====
# CLOCK
#=====
set_location_assignment PIN_P11 -to clk

#=====
# SW
#=====
set_location_assignment PIN_C10 -to rst
set_location_assignment PIN_C11 -to accept
#=====
# LED
#=====
set_location_assignment PIN_A8 -to D[0]
set_location_assignment PIN_A9 -to D[1]
set_location_assignment PIN_A10 -to D[2]
set_location_assignment PIN_B10 -to D[3]
set_location_assignment PIN_D13 -to D[4]

#=====
# End of pin and io_standard assignments
#=====
```

C. Código Kotlin - LCD

```
import isel.leic.utils.Time
object LCD { // Escreve no LCD usando a interface a 4 bits.
    enum class WriteType {PARALLEL, SERIAL}
    private var writeType=WriteType.PARALLEL
    private var rsInt = 0
    private const val LINE_VALUE = 0x40
    private const val COL_VALUE = 1
    private const val LCD_D = 0x0F
    private const val LCD_RS = 0x10
    private const val LCD_E = 0x20
    private const val LCD_HIGH = 0xF0
    private const val LCD_LOW = 0x0F
    //Instructions
    private const val RETURN_HOME = 0x02
    private const val DISPLAY_OFF = 0x00
    private const val DISPLAY_ON = 0x0F
    private const val CLEAR_DISPLAY = 0x01
    private const val ENTRY_MODE_SET = 0x06
    private const val SET_DDRAM_ADRESS = 0x80

    // Escreve um nibble de comando/dados no LCD em paralelo
    private fun writeNibbleParallel(rs: Boolean, data: Int){
        if(!rs) HAL.clrBits(LCD_RS)
        else HAL.setBits(LCD_RS)
        Time.sleep(1)
        HAL.writeBits(LCD_D,data)
        HAL.setBits(LCD_E)
        Time.sleep(1)
        HAL.clrBits(LCD_E)
        Time.sleep(1)
    }
    // Escreve um nibble de comando/dados no LCD em série
    fun writeNibbleSerial(rs: Boolean, data: Int){
        rsInt = 0
        if(rs) rsInt=1
        var sdata = data.toString(2)
        sdata += if (rsInt == 0) 0
        else 1
        SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.LCD,sdata.toInt())
    }
    // Escreve um nibble de comando/dados no LCD
    private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int){
        if(writeType==WriteType.PARALLEL) writeNibbleParallel(rs,data)
        else if(writeType==WriteType.SERIAL) writeNibbleSerial(rs,data)
    }
    // Escreve um byte de comando/dados no LCD
    private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int){
        writeNibble(rs,data shr 4)
        writeNibble(rs,data and LCD_LOW)
    }
    // Escreve um comando no LCD
    private fun writeCMD(data: Int){
        writeByte(false,data)
    }
}
```

```
// Escreve um dado no LCD
private fun writeDATA(data: Int){
    writeByte(true, data)
}
// Envia a sequência de iniciação para comunicação a 4 bits.
fun init(){
    Time.sleep(15)
    writeNibble(false, 0x03)
    Time.sleep(5)
    writeNibble(false, 0x03)
    Time.sleep(1/10)
    writeNibble(false, 0x03)
    writeNibble(false, RETURN_HOME)
    writeCMD(0x02)
    writeCMD(0x08)
    writeCMD(DISPLAY_OFF)
    writeCMD(0x08)
    writeCMD(DISPLAY_OFF)
    writeCMD(CLEAR_DISPLAY)
    writeCMD(DISPLAY_OFF)
    writeCMD(ENTRY_MODE_SET)
}
// Escreve um carácter na posição corrente.
fun write(c: Char){
    writeDATA(c.code)
    writeCMD(DISPLAY_ON)
}

// Escreve uma string na posição corrente.
fun write(text: String){
    for(c in text)
        write(c)
}

// Envia comando para posicionar cursor ('line':0..LINES-1 , 'column':0..COLS-
1)
fun cursor(line: Int, column: Int){
    val cursorMove = SET_DDRAM_ADRESS + line*LINE_VALUE + column*COL_VALUE
    writeCMD(cursorMove)
}
// Envia comando para limpar o ecrã e posicionar o cursor em (0,0)
fun clear(){
    writeCMD(CLEAR_DISPLAY)
}

fun main(){
    LCD.init()
    LCD.write("ABD")
    LCD.cursor(1,10)
    LCD.write("D")
}
```

D. Código Kotlin – Serial Emitter

```
import isel.leic.utils.Time

object SerialEmitter { // Envia tramas para os diferentes módulos Serial Receiver.
    enum class Destination { LCD, DOOR }

    private const val SDX = 0x01
    private const val SCLK = 0x02
    private const val LCDSELECT = 0x04
    private const val DOORSELECT = 0x08

    // Inicia a classe
    fun init() {
        HAL.setBits(LCDSELECT)
        HAL.setBits(DOORSELECT)
        HAL.setBits(SCLK)
    }

    // Envia uma trama para o SerialReceiver identificado o destino em addr e os
    bits de dados em 'data'.
    fun send(addr: Destination, data: Int) {
        var sdx=data
        var ss = 0
        if (addr == Destination.LCD) {
            ss = LCDSELECT
        } else if (addr == Destination.DOOR) {
            ss = DOORSELECT
        }
        HAL.clrBits(ss)
        repeat(5) {
            HAL.clrBits(SCLK)
            Time.sleep(1)
            val lastBit=sdx%10
            HAL.writeBits(SDX, lastBit)
            sdx /= 10
            HAL.setBits(SCLK)
            Time.sleep(1)
        }
        HAL.clrBits(SCLK)
        HAL.setBits(ss)
    }

    // Retorna true se o canal série estiver ocupado
    fun isBusy(): Boolean {
        TODO()
    }
}

fun main() {
    SerialEmitter.init()
    LCD.writeNibbleSerial(true, 0x0C) //teste
}
```